

Universidade Federal de São Carlos

Departamento de Computação

Disciplina:

Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores 1

Relatório 4

Circuitos Reconfiguráveis: Flip-Flops D, contadores e máquinas de estado.

Daniel Chaves Macedo RA: 280844

Pedro Gabriel Artiga RA: 351180

Felipe Fiori Campos Martins RA: 316660

São Carlos, 2011.

Introdução

Neste relatório pretendemos demonstrar o funcionamento de estruturas, como flip-flops D, contadores e máquinas de estados, e como fazer uso das ferramentas já apresentadas na disciplina para implementar estes dispositivos.

Objetivo

Implementar flip-flops D, contadores e máquinas de estados, fazendo uso da linguagem Verilog e utilizando as ferramentas do software Quartus II.

Contador

Crie um projeto como o nome counter.

Crie o arquivo verilog HDL.

Código:

```
module counter(clock, reset,max_count,count);  
    input clock;  
    input reset;  
    input [7:0] max_count;  
    output [7:0] count;  
    reg [7:0] count;  
  
    always @(posedge clock or posedge reset)  
    begin  
        if (reset)  
            count = 0;  
        else if (count < max_count)  
            count = count + 1;  
        else  
            count = 0;  
    end  
endmodule
```

Salve como counter.

Compile.

File -> Create/Update -> Create Symbol Files for Current File.

Criando diagram de blocos:


File -> new -> Block diagram/Schematic File

Duplo clique no projeto -> project -> counter -> ok e depois na área do diagrama.

Salve como blococounter.

Adicione como inputs 2 entradas negadas, 1 barramento de 8 bits não negado e adicione como output um barramento de 8 bits.

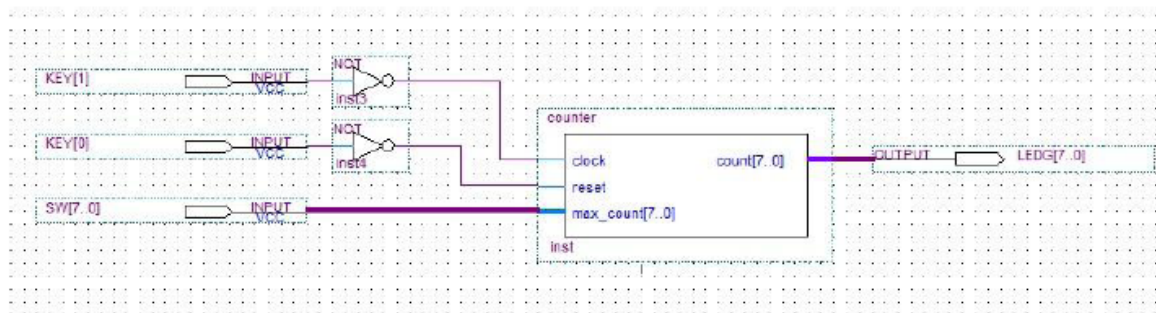NOTA :Os Nomes devem ser mudados de acordo com o manual da placa FPGA:



Assignments -> Import Assignments -> DE1_Default.qsf

Para deixar seu bloco esquemático como top file :

Files -> botão direito em blococounter.bdf -> Set as top level entity

Start Compilation para compilar.

Waveform:

File -> New -> Vector Waveform File.


File -> Save: blococounter.vwf

Insert Node or bus -> Node Finder.

Filter -> pins: unassigned -> List.

Botão >> -> OK.

 Escolha os valores de entrada -> Start Simulation.



Flip-flop D

Crie um projeto como o nome DFFs.

Crie o arquivo verilog HDL.

Código:

```
module DFFs(D, clock, reset, enable, Q1, Q2, Q3, Q4);
    input D;
    input clock;
    input reset;
    input enable;
    output Q1, Q2, Q3, Q4;
    reg Q1, Q2, Q3, Q4;

    always @(posedge clock)
        Q1 = D;
    always @(posedge clock)
        if (reset)
            Q2 = 0;
        else
            Q2 = D;
    always @(posedge clock or posedge reset)
        if (reset)
            Q3 = 0;
        else
            Q3 = D;
    always @(posedge clock or posedge reset)
        if (reset)
            Q4 = 0;
        else if (enable)
            Q4 = D;

Endmodule
```

Salve como DFFs.

Compile.

File -> Create/Update -> Create Symbol Files for Current File.

Criando diagram de blocos:


File -> new -> Block diagram/Schematic File

Duplo clique no projeto -> project -> DFFs -> ok e depois na área do diagrama.

Salve como blocoDFFs.

Adicione 4 inputs e 4 outputs ao diagrama.

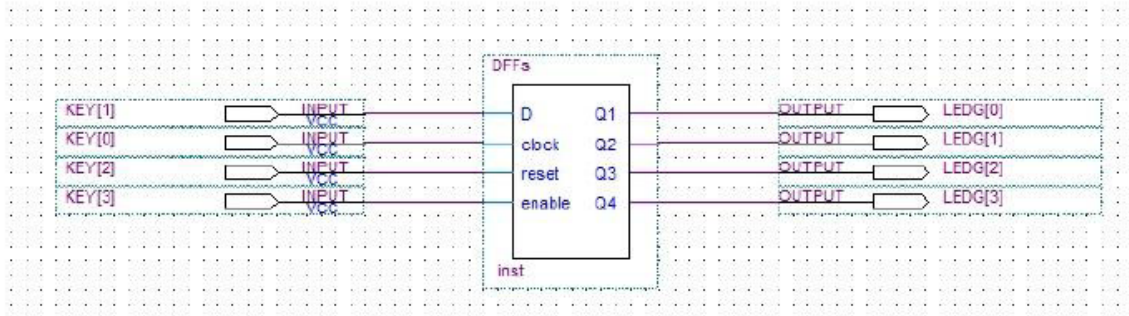NOTA :Os Nomes devem ser mudados de acordo com o manual da placa FPGA:



Assignments -> Import Assignments -> DE1_Default.qsf

Para deixar seu bloco esquemático como top file :

Files -> botão direito em blocoDFFs.bdf -> Set as top level entity

Start Compilation para compilar.

Waveform:

File -> New -> Vector Waveform File.


File -> Save: blocoDFFs.vwf

Insert Node or bus -> Node Finder.

Filter -> pins: unassigned -> List.

Botão >> -> OK.

 Escolha os valores de entrada ->Start Simulation.



Máquina de estados de Moore

Crie um projeto como o nome state_mach.

Crie o arquivo verilog HDL.


Código:

```
module state_mach (clock, reset, input1, input2 ,output1);
    input clock, reset, input1, input2;
    output output1;
    reg output1;
    reg [1:0] state;
    parameter [1:0] state_A = 0, state_B = 1, state_C = 2;

    always@(posedge clock or posedge reset)
    begin
        if (reset)
            state = state_A;
        else
            case (state)
                state_A: if (input1==0)
                    state = state_B;
                    else
                        state = state_C;
                state_B: state = state_C;
                state_C: if (input2)
                    state = state_A;
            endcase
        end

        always @(state)
        begin
            case (state)
                state_A: output1 = 0;
                state_B: output1 = 0;
                state_C: output1 = 1;
                default: output1 = 0;
            endcase
        end
    end
endmodule
```

 Como já demonstrado acima crie a **Waveform** e simule com as entradas desejadas.



Máquina de estados de Mealy

Crie um projeto como o nome mealy.

Crie o arquivo verilog HDL.

Código:

```
module mealy(clock, input1, input2, output1);
    input clock, input1, output1, input2;
    output output1;
    reg output1;
    reg [1:0] estado, prox_estado;

    always @(posedge clock)
        if (output1)
            estado = A;
        else
            estado = prox_estado;

    always @(estado or input1)
        case(estado)
            A:
                if (input1)
                    prox_estado = B; input2=0;
                else
                    prox_estado = A; input2=0;
            B:
                if (input1)
                    prox_estado = C; input2=0;
                else
                    prox_estado = A; input2=1;
            C:
                if (input1)
                    prox_estado = C; input2=0;
                else
                    prox_estado = D; input2=1;
            D:
                if (input1)
                    prox_estado = A; input2=0;
                else
                    prox_estado = B; input2=1;
        endcase
endmodule
```

Máquina de dois estados

Crie um projeto como o nome two_state.

Crie o arquivo verilog HDL.


Código:

```
module dois_estados(clock, input1, output1, reset);
    input clock, reset, input1;
    reg [1:0] estado;
    output output1;
    reg output1;
    parameter [1:0] estadoA = 0, estadoB = 1;

    always @(posedge clock or posedge reset)
    begin
        if (reset)
            estado = estadoA;
        else
            case(estado)
                estadoA:
                    if (input1 == 0)
                        estado = estadoA;
                    else
                        estado = estadoB;
                estadoB:
                    if (input1 == 0)
                        estado = estadoB;
                    else
                        estado = estadoA;
            endcase
    end

    always @(estado)
    begin
        case(estado)
            estadoA: output1 = 0;
            estadoB: output1 = 1;
        endcase
    end
endmodule
```

 
Como já demonstrado acima crie a **Waveform** e simule com as entradas desejadas.



Conclusão

As ferramentas oferecidas pelo Quartus II são capazes de realizar também o projeto de circuitos combinatórios, facilitando ainda mais os nossos projetos, além disso ele facilita arquitetar máquinas de estados e estudar seu funcionamento.